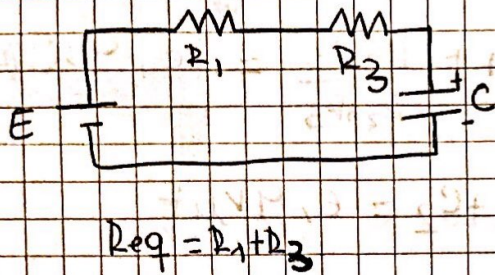


• cuando la llave está en ①:





$$E = \frac{dQ}{dt} R_{eq} + \frac{Q}{C} \quad (Q(0) = 0)$$

C inicialmente descargado

$$\Rightarrow Q = CE [1 - e^{-t/(R_{eq} \cdot C)}]$$

$$V_c = \frac{Q}{C} = E [1 - e^{-t/(R_{eq} \cdot C)}]$$

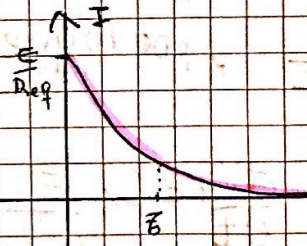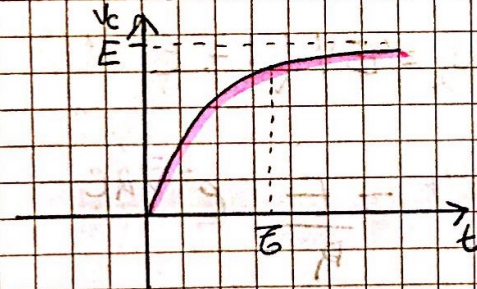
$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{E}{R_{eq}} e^{-t/(R_{eq} \cdot C)}$$



se carga C hasta cargarse por completo, cuando ya no circula I



$$\tau = R_{eq} \cdot C = 25k\Omega \cdot C$$

• Luego la llave pasa a ②:

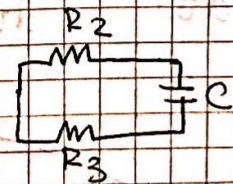

$Q(0) = E$ (capacitor inicialmente cargado)
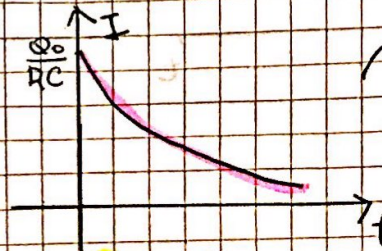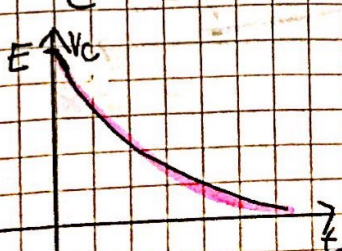
$$\frac{Q}{C} = IR, \quad I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow Q = Q_0 \cdot e^{-t/(R_{eq} \cdot C)}$$



se descarga C

$$V_c = \frac{Q_0}{C} \cdot e^{-t/(R_{eq} \cdot C)}$$

$$I = \frac{1}{R_{eq} C} \cdot Q_0 \cdot e^{-t/(R_{eq} \cdot C)}$$

Asamblea