
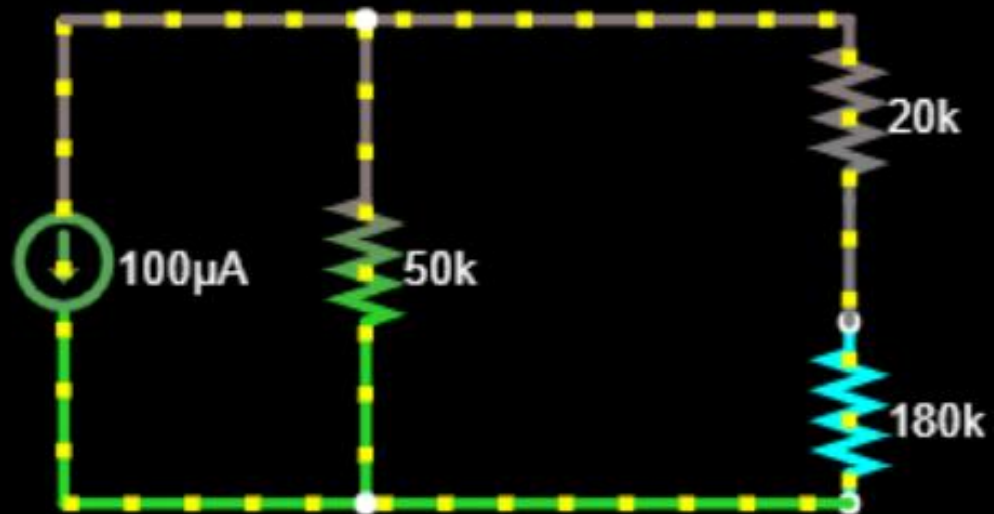


Ejercicio 1A

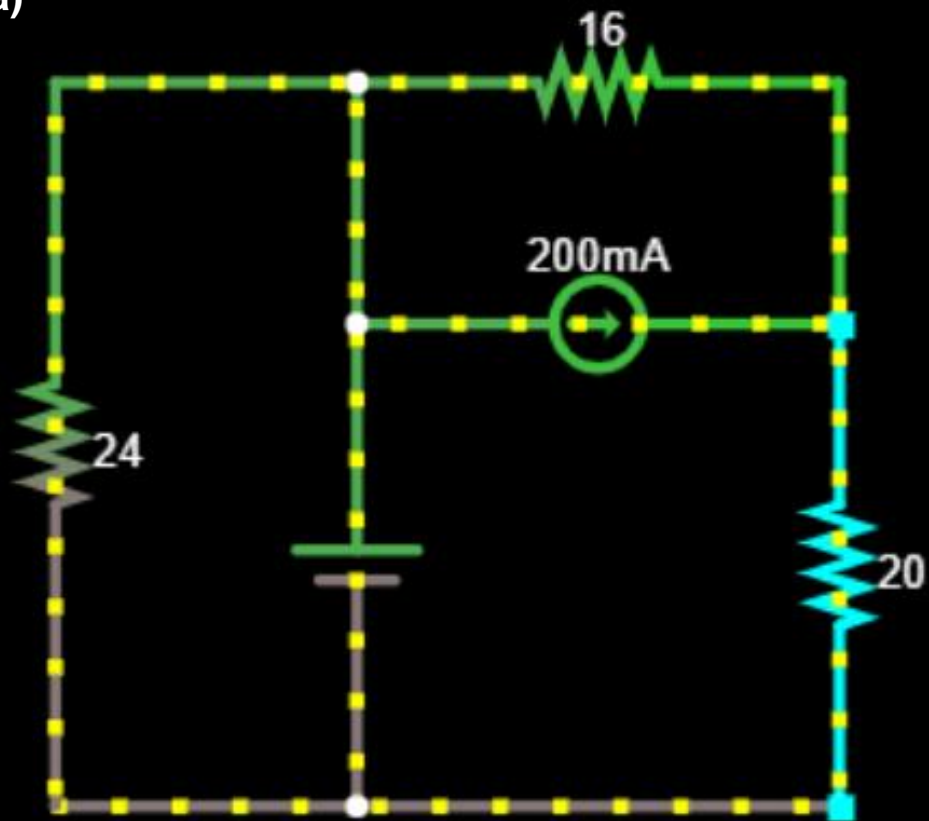

resistor
 $I = 20\mu\text{A}$
 $V_d = 3.6\text{ V}$
 $R = 180\text{ k}\Omega$
 $P = 72\mu\text{W}$

Ejercicio 1B a)



resistor


$$I = 155.556 \text{ mA}$$

$$V_d = 3.111 \text{ V}$$

$$R = 20 \, \Omega$$

$$P = 483.951 \text{ mW}$$

Ejercicio 1B b)

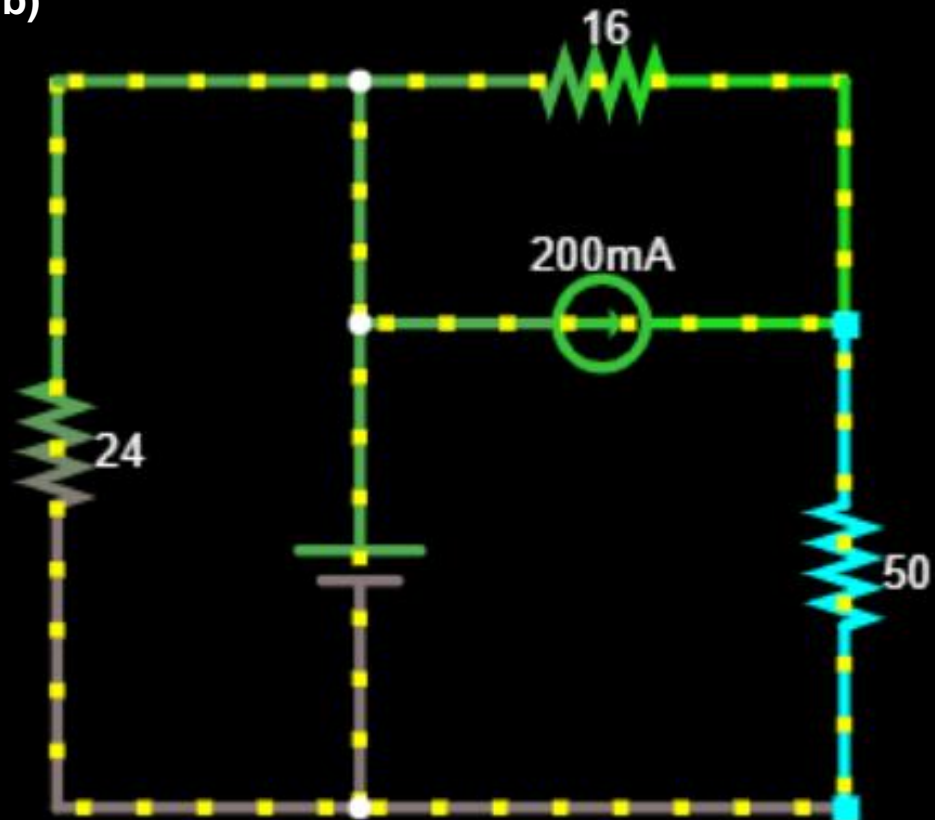

resistor


$I = 84.848 \text{ mA}$

$V_d = 4.242 \text{ V}$

$R = 50 \Omega$

$P = 359.963 \text{ mW}$

Ejercicio 1C a)

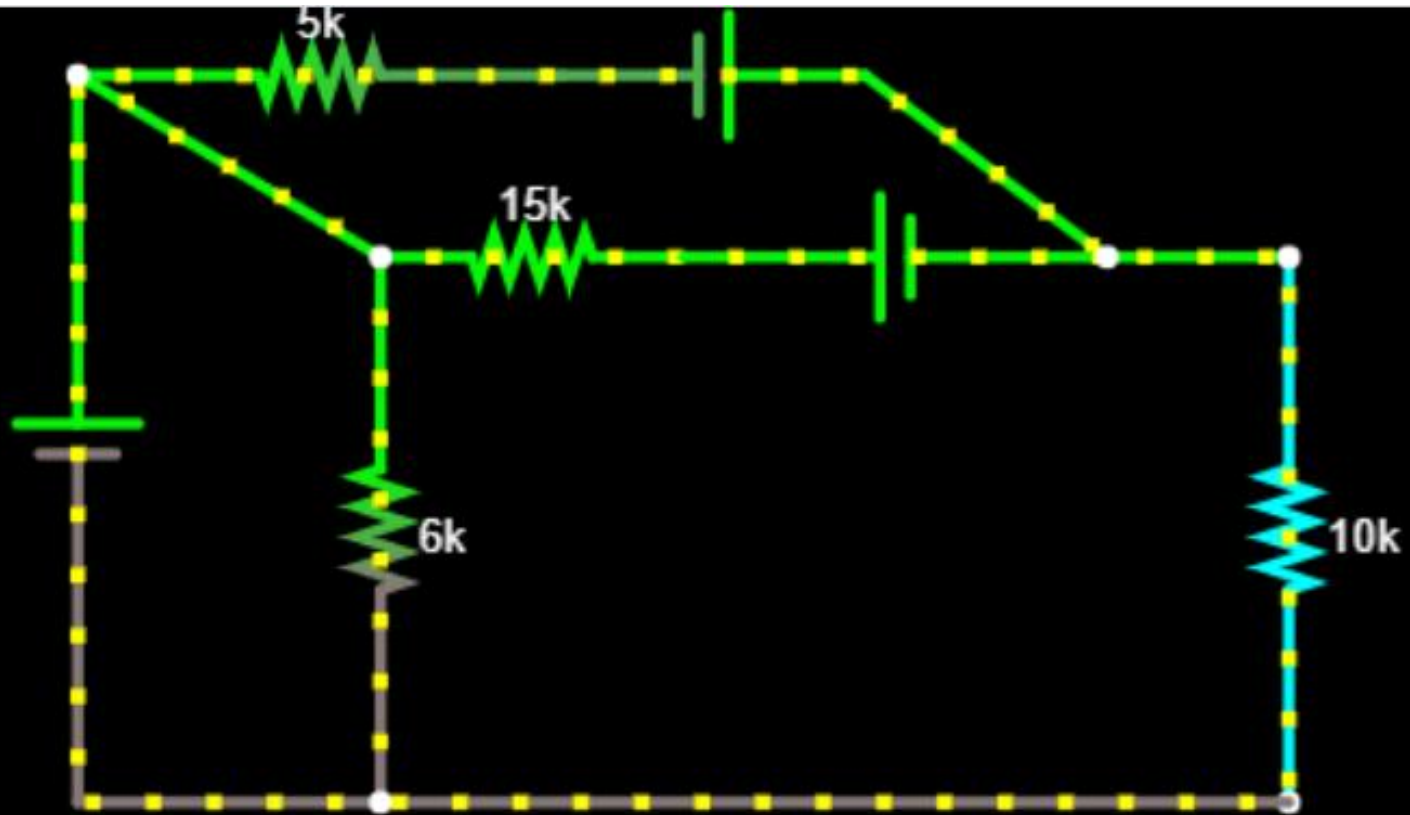

resistor


$I = 836.364 \mu\text{A}$

$V_d = 8.364 \text{ V}$

$R = 10 \text{ k}\Omega$


$P = 6.995 \text{ mW}$

Ejercicio 1C b)

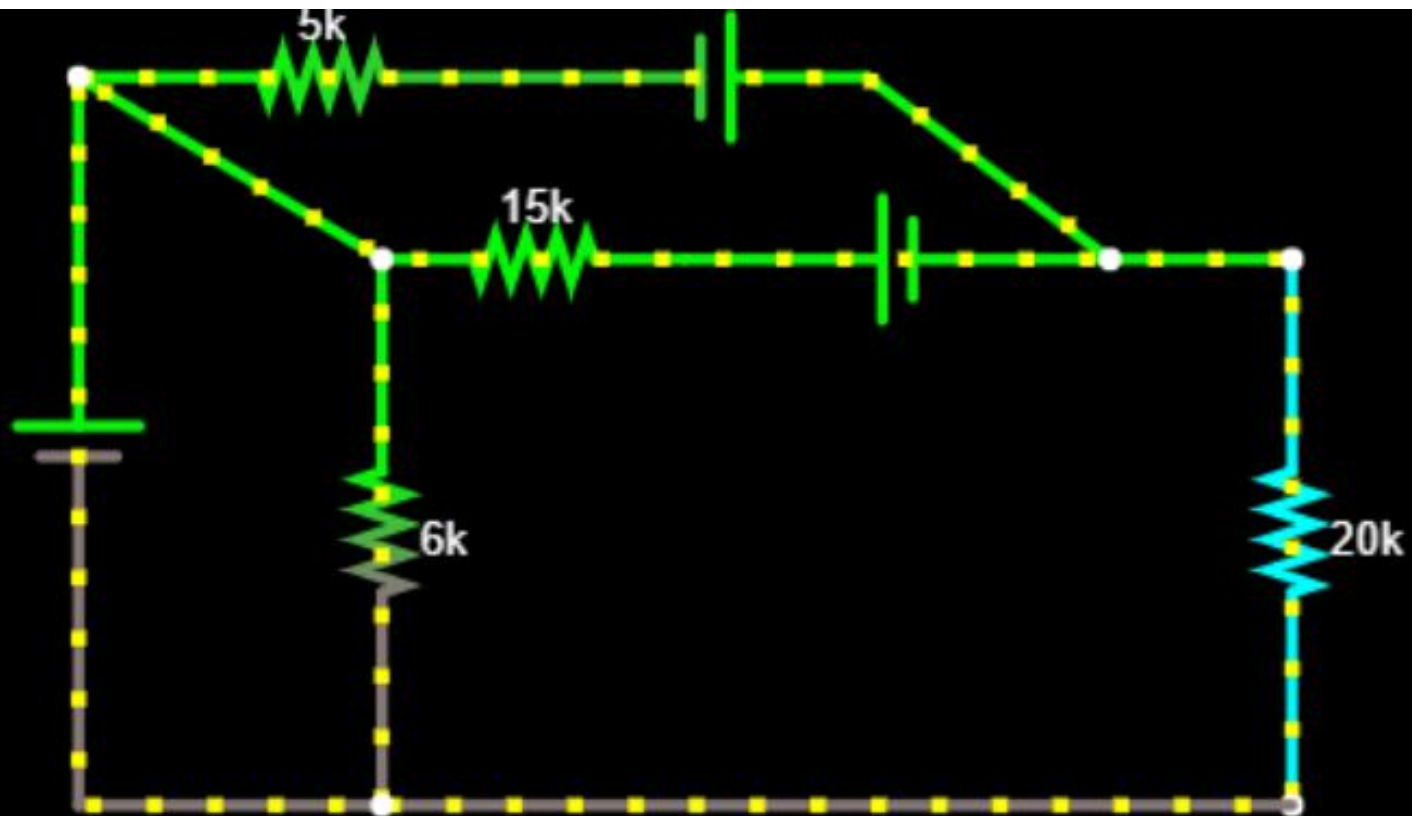


resistor
 $I = 484.211 \mu\text{A}$
 $V_d = 9.684 \text{ V}$
 $R = 20 \text{ k}\Omega$
 $P = 4.689 \text{ mW}$

Ejercicio 1D

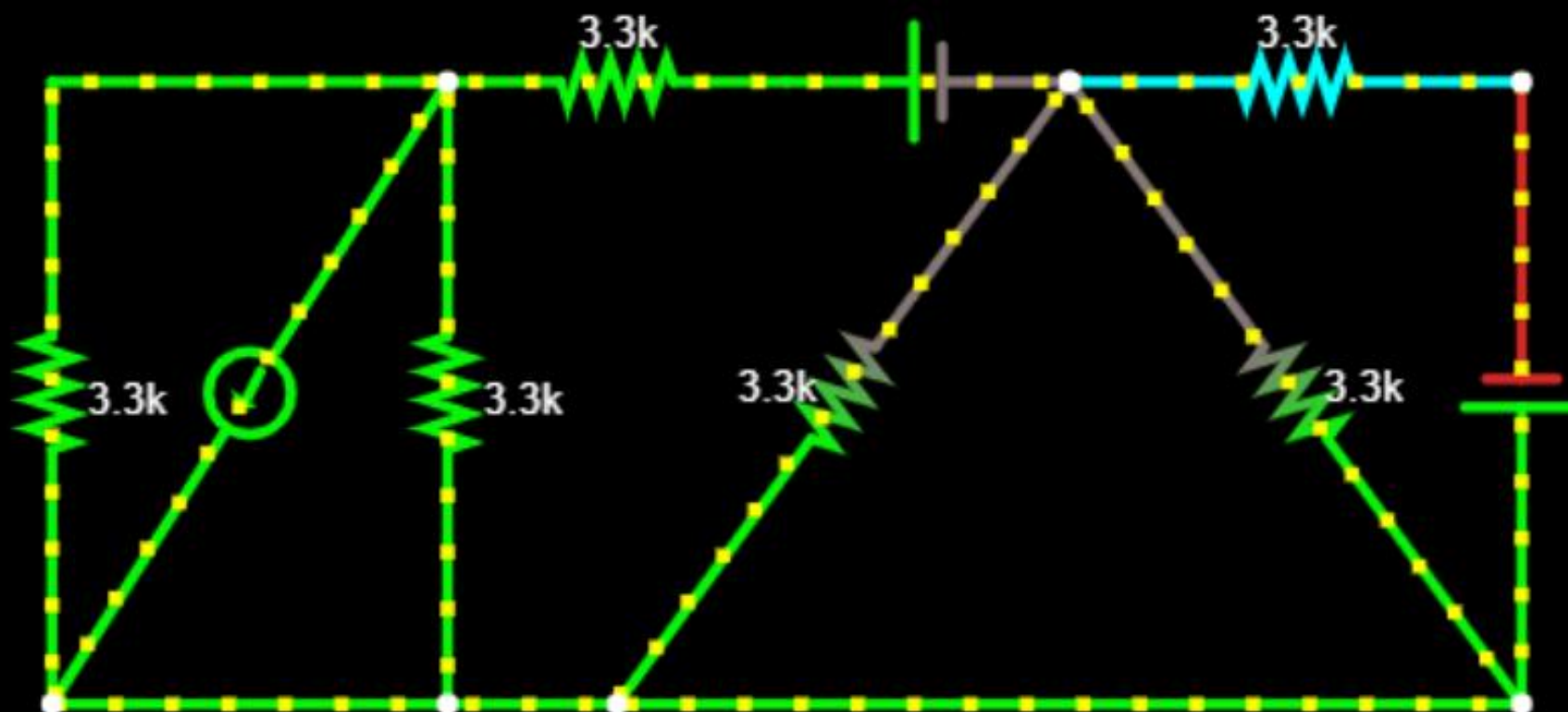


resistor
 $I = 1.017 \text{ mA}$
 $V_d = 3.355 \text{ V}$
 $R = 3.3 \text{ k}\Omega$
 $P = 3.41 \text{ mW}$

Ejercicio 1E

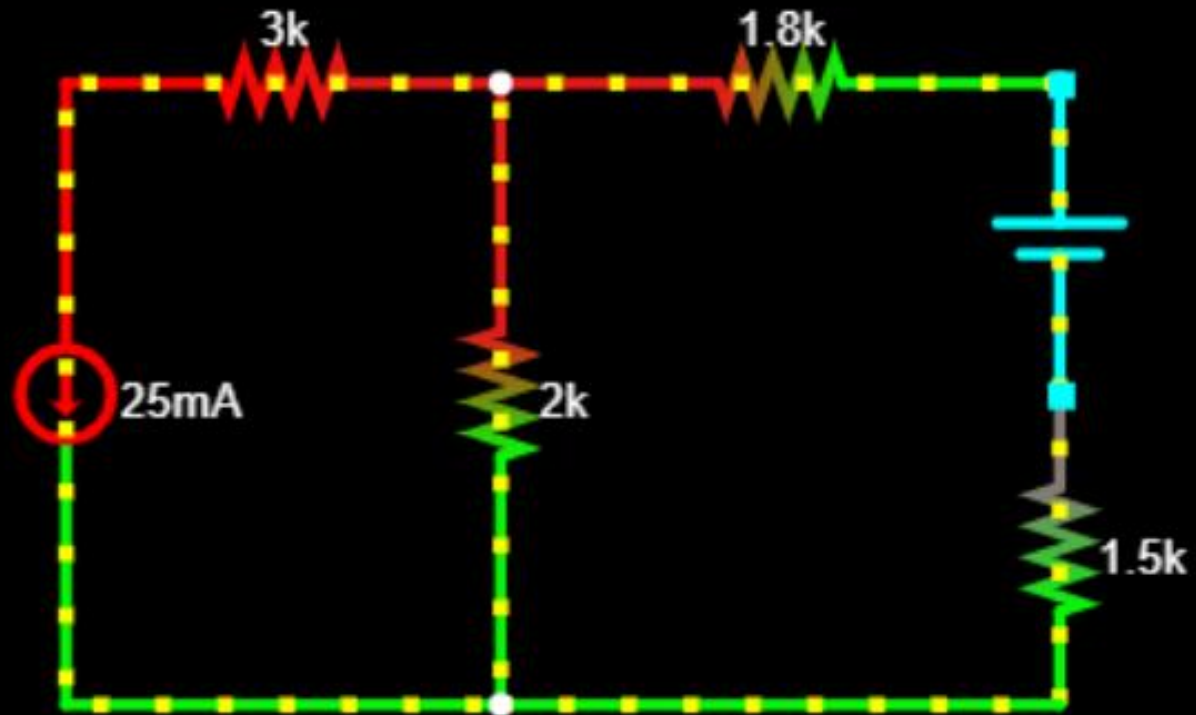


voltage source
 $I = 13.208 \text{ mA}$
 $V_d = 20 \text{ V}$
 $(R = 1.514 \text{ k}\Omega)$
 $P = -264.151 \text{ mW}$

Ejercicio 1G a)

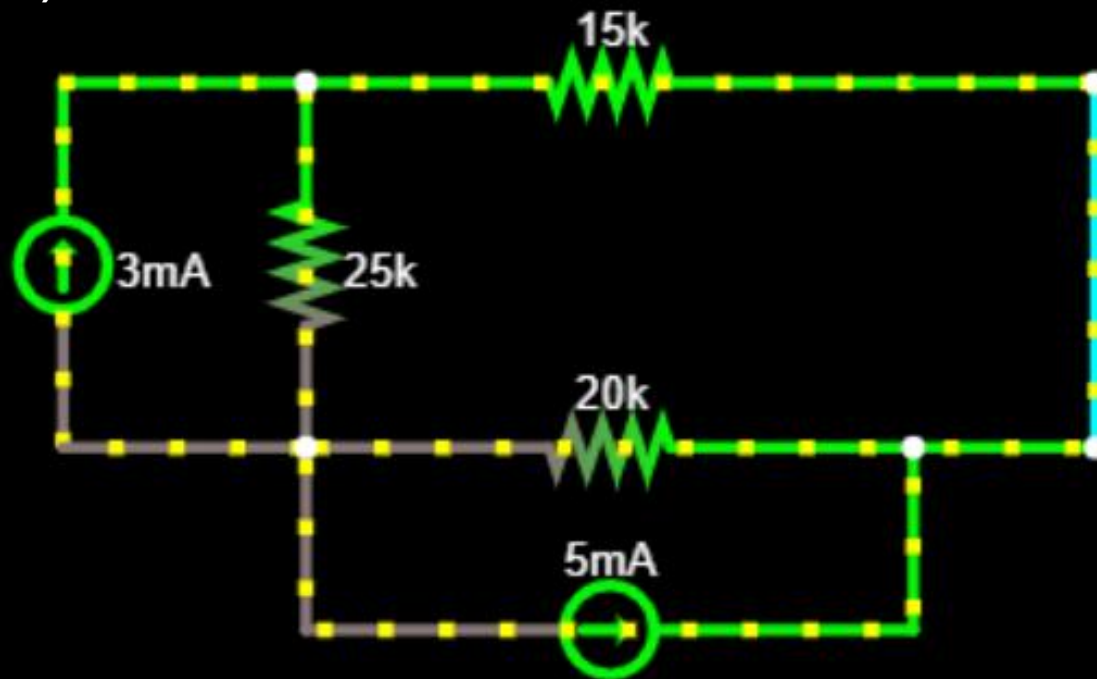


wire
 $I = 416.667 \mu\text{A}$
 $V = 91.667 \text{ V}$

Ejercicio 1G b)

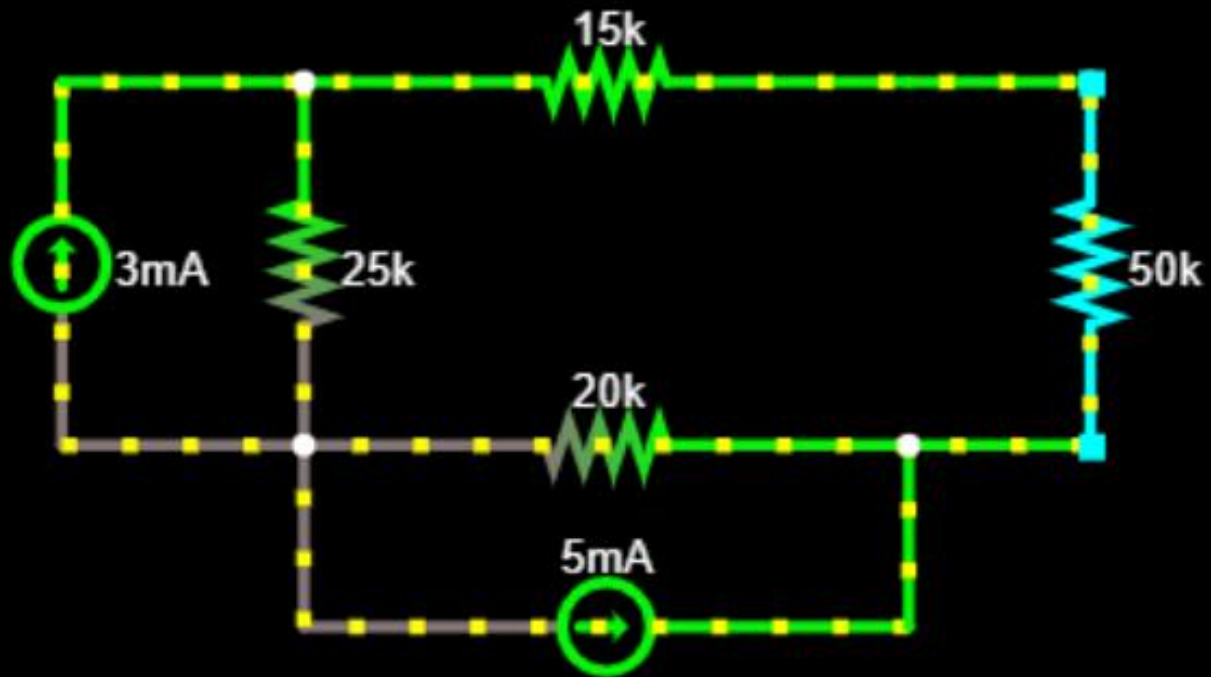

resistor
 $I = 227.273 \mu\text{A}$
 $V_d = 11.364 \text{ V}$
 $R = 50 \text{ k}\Omega$
 $P = 2.583 \text{ mW}$

Ejercicio 1H

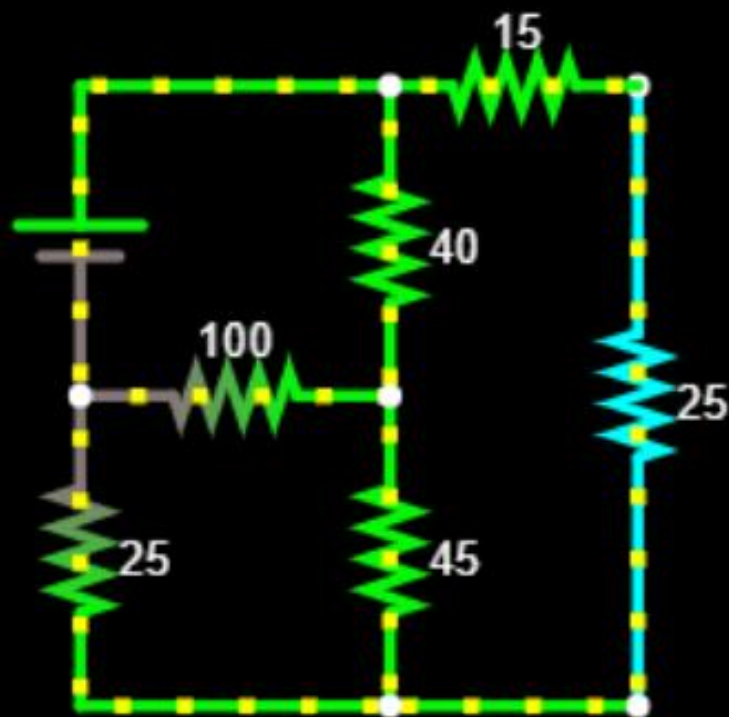

resistor


$I = 223.348 \text{ mA}$

$V_d = 5.584 \text{ V}$

$R = 25 \Omega$

$P = 1.247 \text{ W}$

Ejercicio 1i

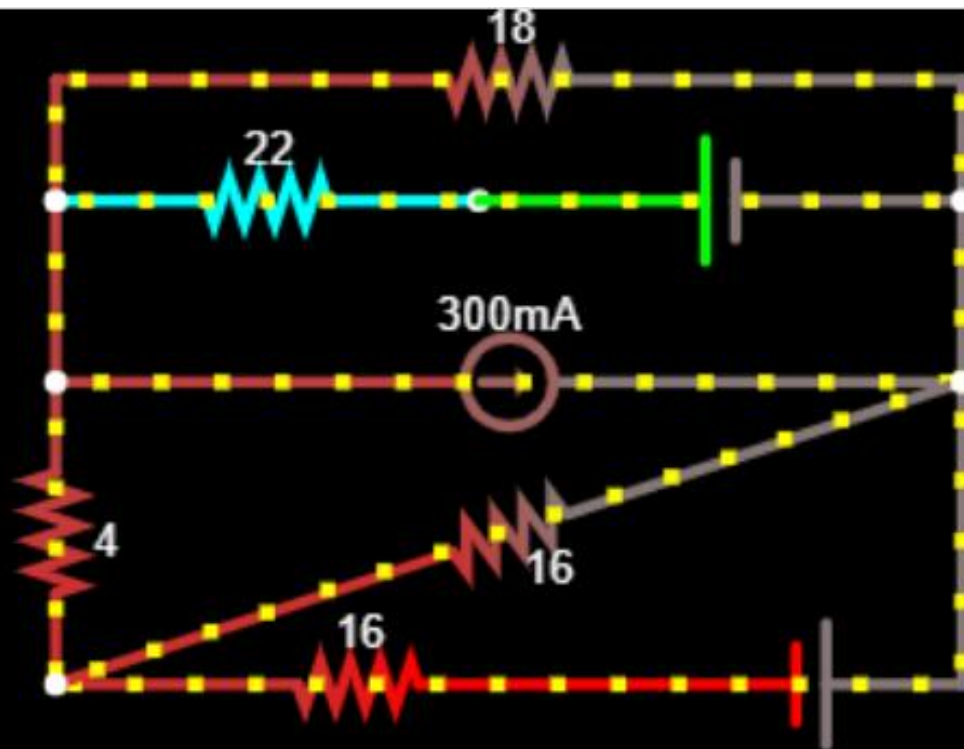

resistor


$$I = 327.397 \text{ mA}$$

$$V_d = 7.203 \text{ V}$$

$$R = 22 \Omega$$

$$P = 2.358 \text{ W}$$

Ejercicio 1J

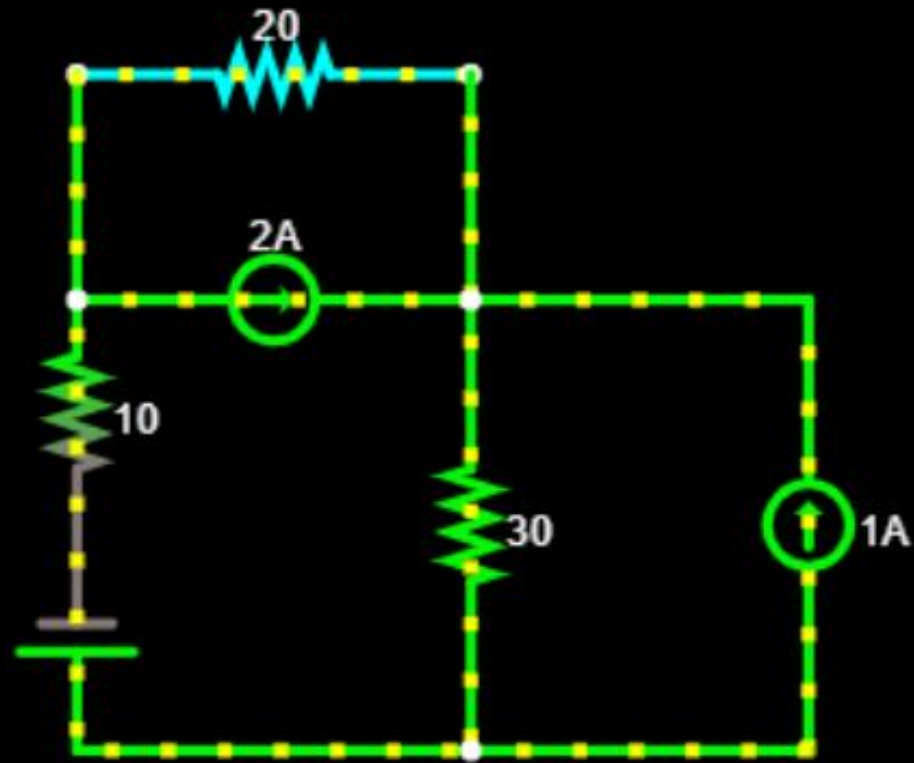

resistor


$$I = 2.833 \text{ A}$$

$$V_d = 56.667 \text{ V}$$

$$R = 20 \, \Omega$$

$$P = 160.556 \text{ W}$$

Ejercicio 1K

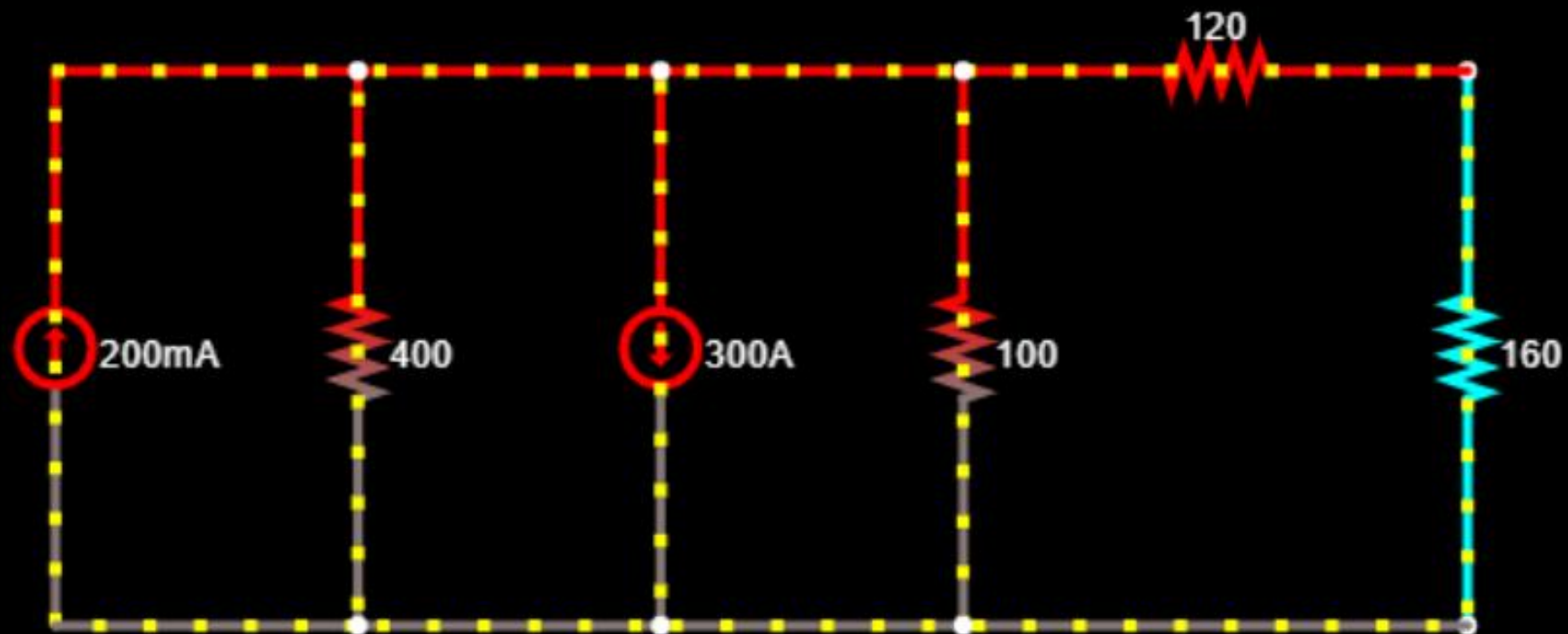

resistor


$I = 66.622 \text{ A}$

$V_d = 10.66 \text{ kV}$


$R = 160 \Omega$

$P = 710.163 \text{ kW}$


Ejercicio 3A

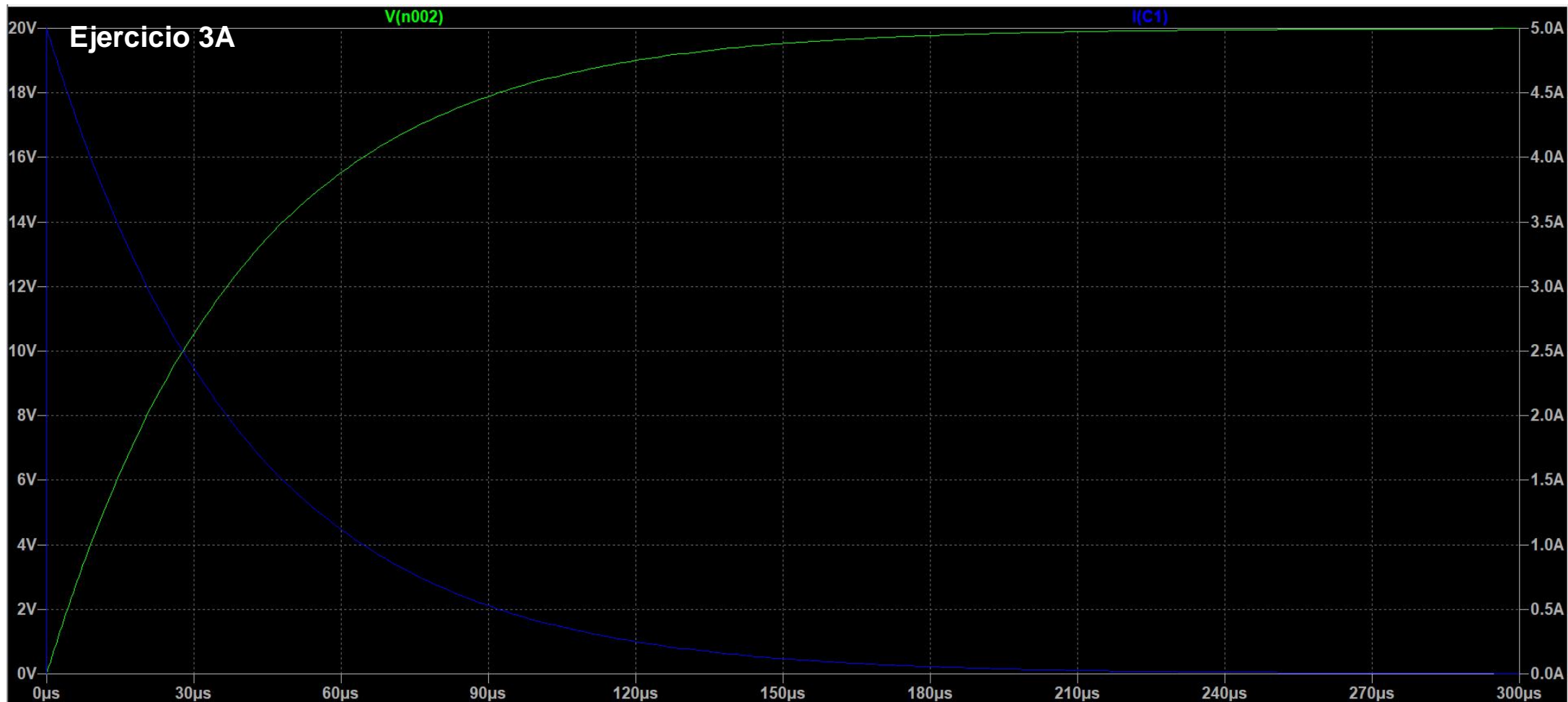


Ejercicio 3B a)

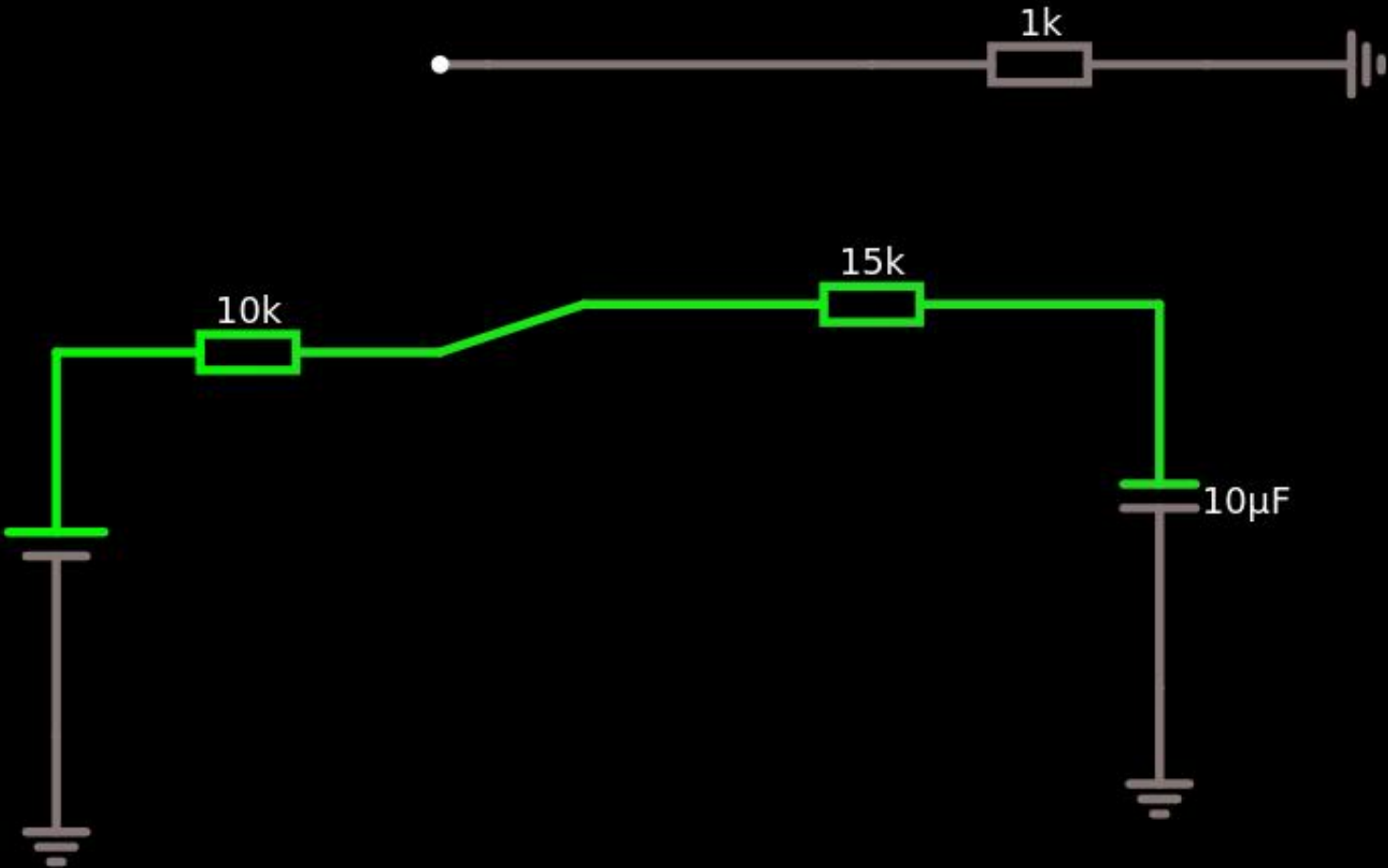


Max=4.168 V
Condensador, 10 µF

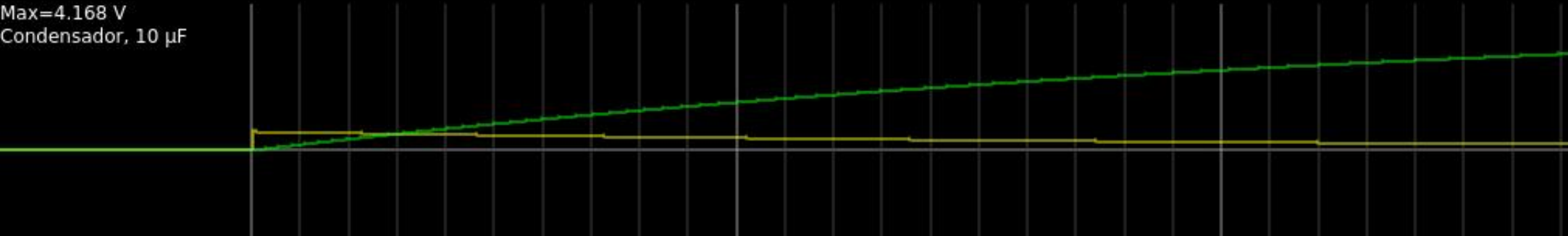


Ejercicio 3B b)

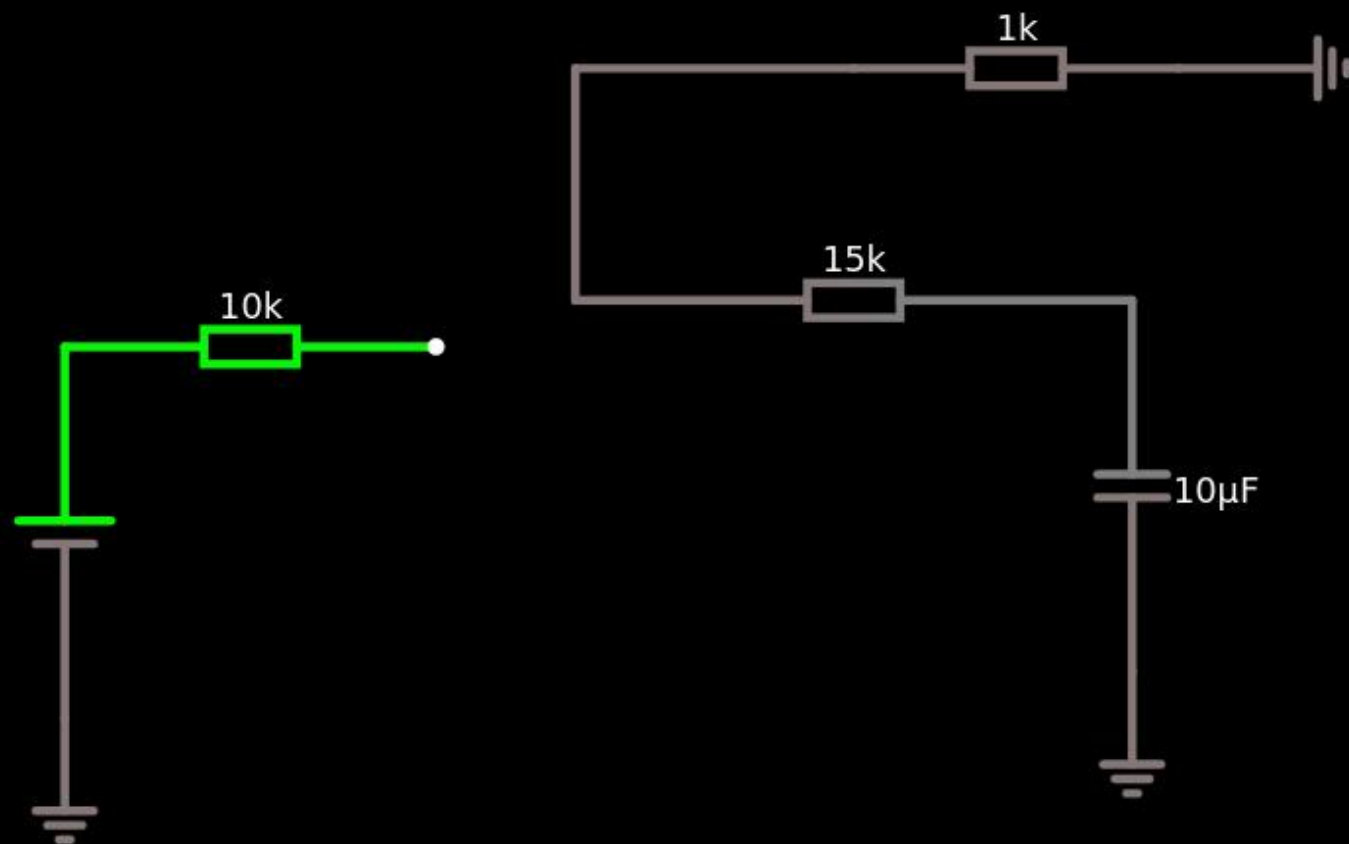


Max=2.584 V
Condensador, 10 μF

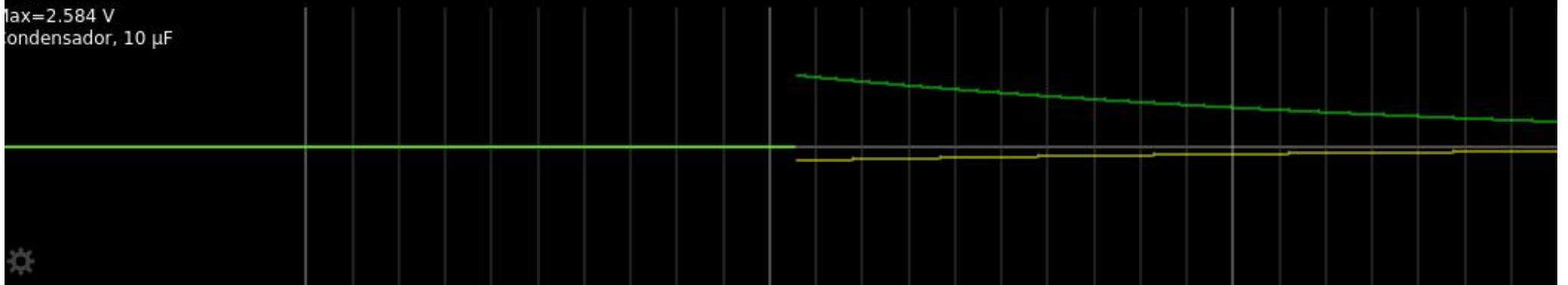

Ejercicio 3C

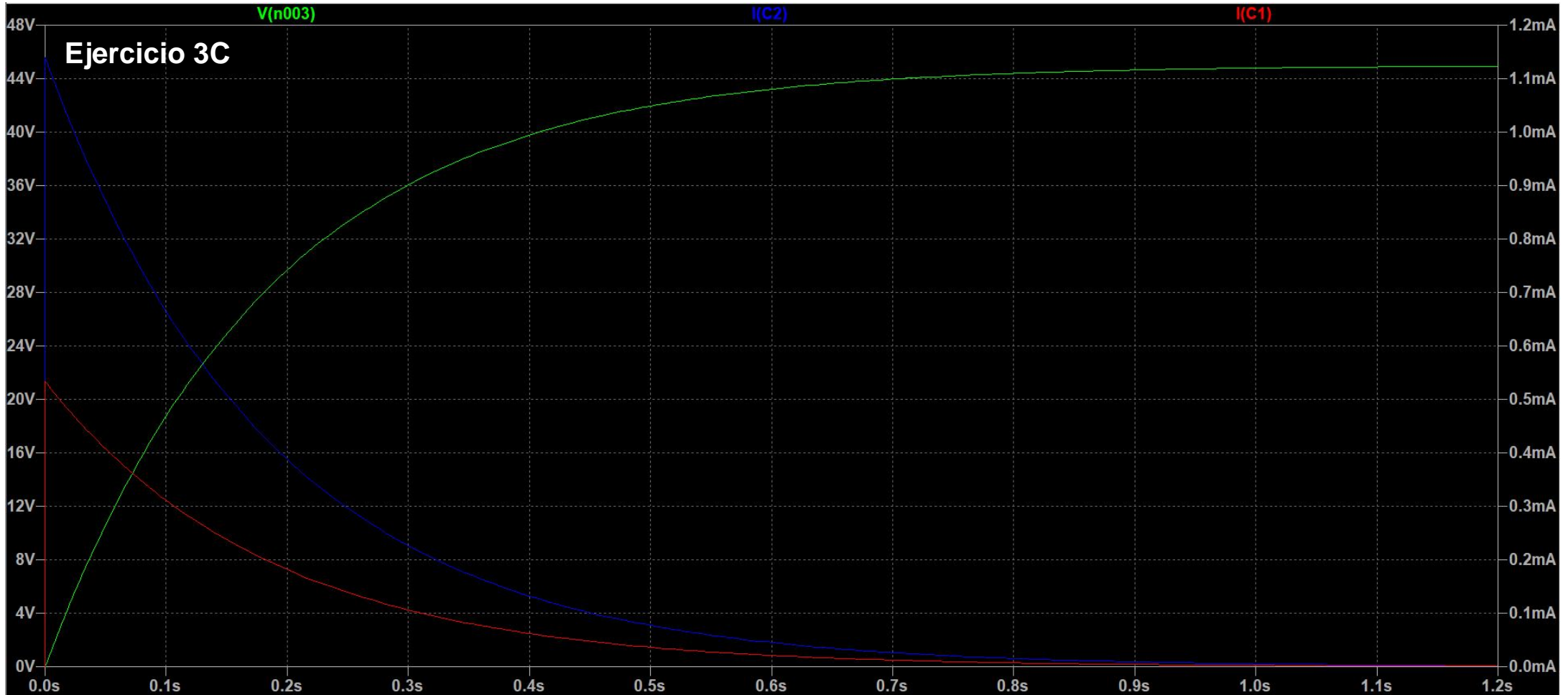


Ejercicio 3D

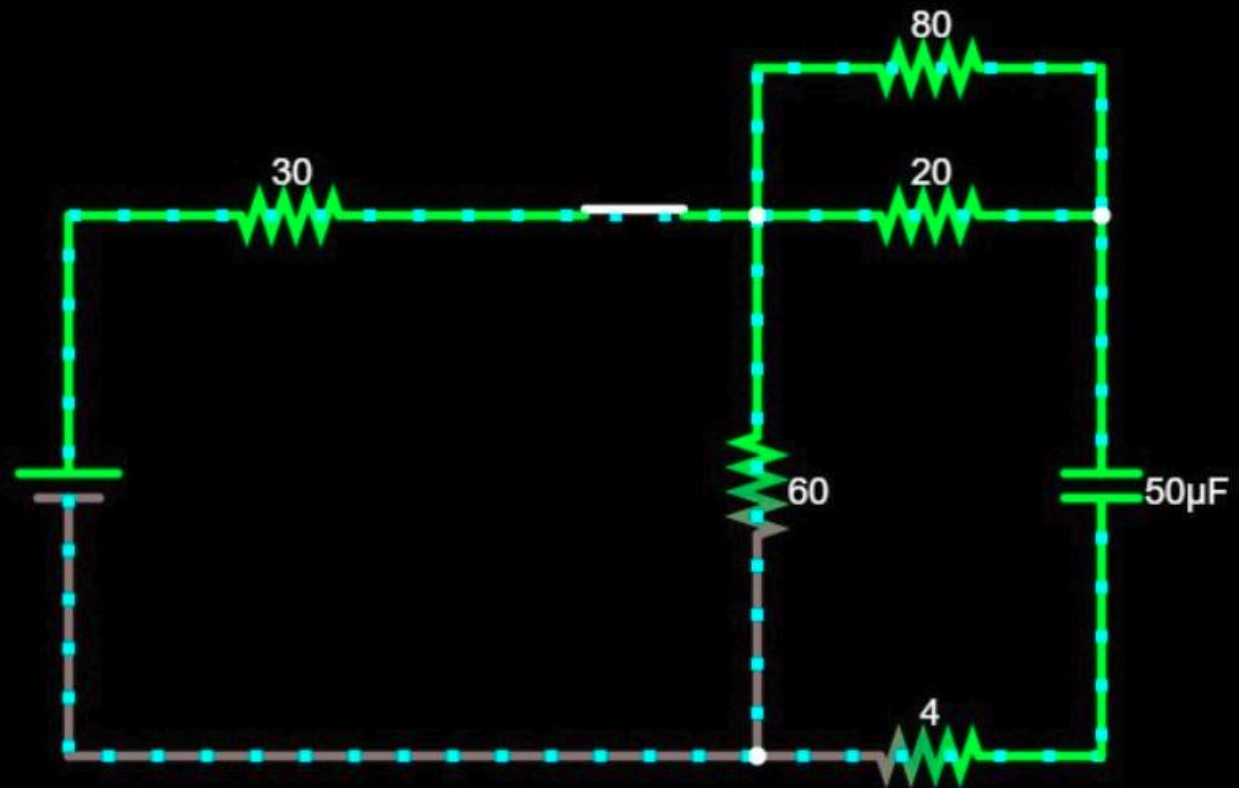

60 V
capacitor, 50 μF



Ejercicio 3E

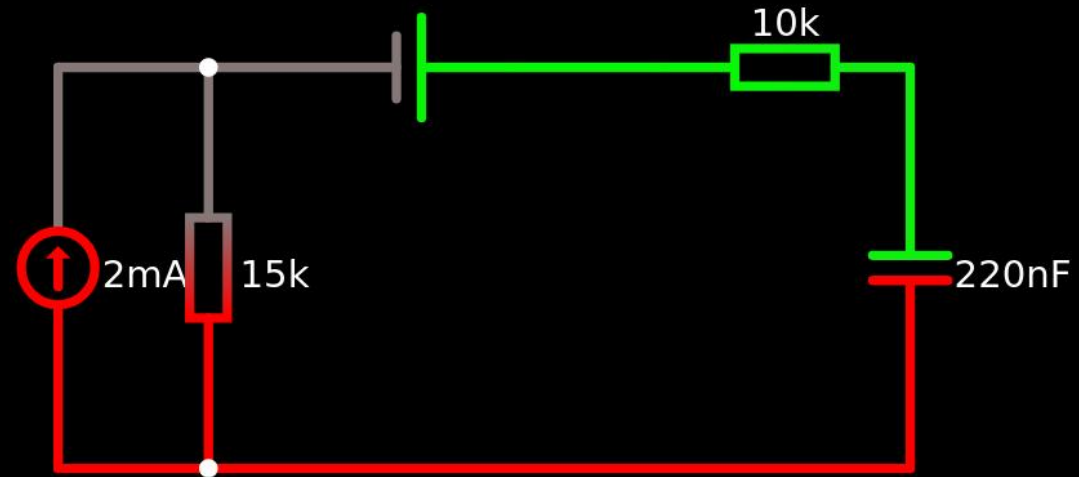

Max=35 V
Condensador, 220 nF



t = 167.315 ms
intervalo tiempo = 5 μs

