



- Finalmente el modelo queda como el circuito indicado y si le aplicamos la carga, por ejemplo de 10k. La tensión sobre la resistencia de carga la calculamos simplemente como un divisor de tensión: $V_{AB}=11,5V\times10k/(10k+3,75k)=8.36V$
- Finalmente comparto la simulación del circuito original con la carga de 10k, con lo cual queda verificada la equivalencia entre el circuito original y el modelo de Thévenin.





