

$$E = 90V \quad R_1 = 30\Omega$$

$$R_2 = 80\Omega \quad R_3 = 20\Omega$$

$$R_4 = 60\Omega \quad R_5 = 4\Omega$$

$$C_1 = 10\mu F \quad C_2 = 40\mu F$$


Primero simplifico el circuito:



$$R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + R_5 = 20\Omega$$


$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 50\mu F$$

Ahora puedo aplicar thevenin:

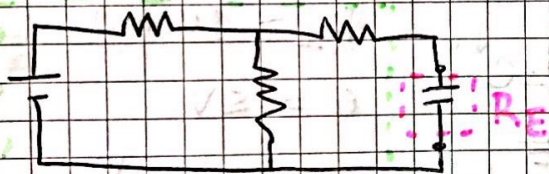

$$R_{th} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + R_{eq} = 40\Omega$$
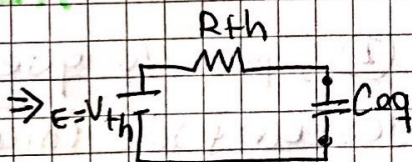
$$V_{th} = 90V \cdot \frac{60\Omega}{30\Omega + 60\Omega} = 60V$$




Donde

$$E = IR + \frac{Q}{C} = \frac{dQ}{dt} R_{th} + \frac{Q}{C_{eq}}$$

$$\Rightarrow Q = E \cdot C_{eq} (1 - e^{-\frac{t}{R_{th} \cdot C_{eq}}})$$



Entonces:
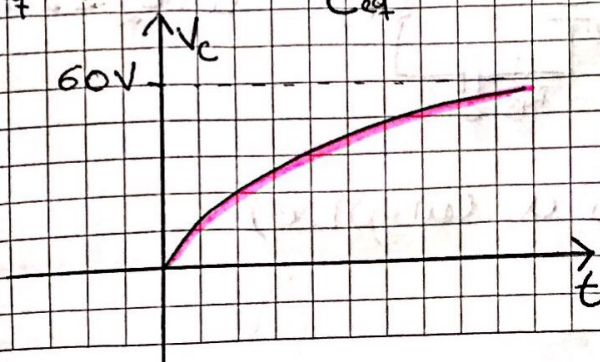
$$V_{Ceq} = V_{C1} = V_{C2} = \frac{Q}{C_{eq}} = E (1 - e^{-\frac{t}{R_{th} \cdot C_{eq}}}) = 60V (1 - e^{-\frac{t}{40\Omega \cdot 50\mu F}})$$



$$\bullet I_{C1} = \frac{dQ}{dt} = C_1 \cdot \frac{dV}{dt} = \frac{C_1 E}{C_{eq} \cdot R_{th}} \cdot e^{-t/R_{th} C_{eq}} = 0,3A \cdot e^{-t/2ms}$$
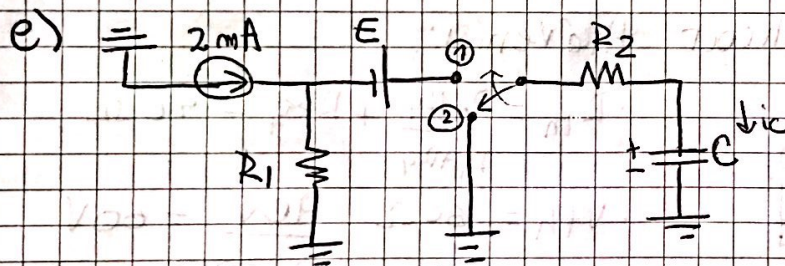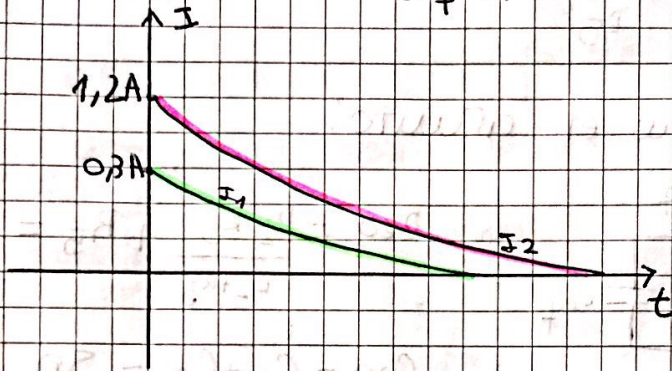
$$\bullet I_{C2} = \frac{dQ}{dt} = C_2 \frac{dV}{dt} = \frac{C_2 E}{C_{eq} R_{th}} \cdot e^{-t/R_{th} C_{eq}} = 1,2A \cdot e^{-t/2ms}$$




$$R_1 = 15k\Omega$$

$$R_2 = 10k\Omega$$



$$E = 5V$$

$$C = 0,22\mu F$$

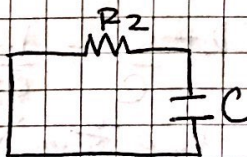Primero la llave está en ②, por lo que C está descargado inicialmente



Luego se coloca la llave en ①:

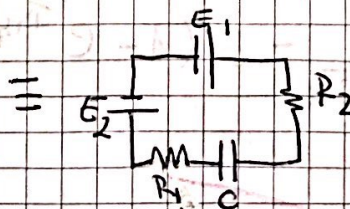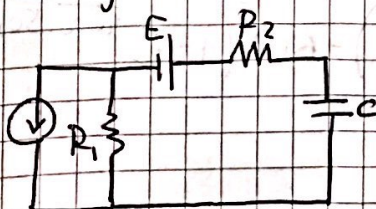

$$\text{con } E_2 = 2mA \cdot R_1$$


(El capacitor comienza a cargarse)

Donc $E = \frac{Q}{C} + \frac{dQ}{dt} R$

$\Rightarrow Q = CE \cdot (1 - e^{-t/RC})$

Entonces

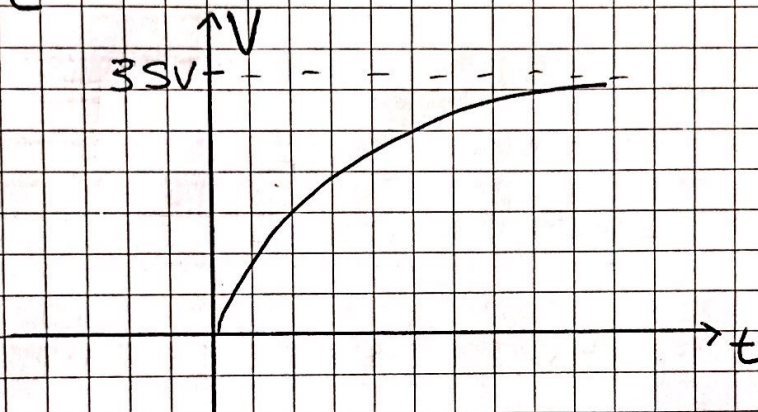$\bullet V_c = \frac{Q}{C} = E(1 - e^{-t/RC}) = (5V + 30V) \cdot (1 - e^{-\frac{t}{25k\Omega \cdot 0,22\mu F}})$



$\bullet I_c = \frac{dQ}{dt} = \frac{E}{R} \cdot e^{-t/RC} = \frac{35V}{25k\Omega} \cdot e^{-\frac{t}{25k\Omega \cdot 0,22\mu F}}$

