

$$E = 45V$$

$$C_1 = 2,2 \mu F$$


$$C_2 = 4,7 \mu F$$

$$R_1 = 5,6 k\Omega$$

$$R_2 = 47 k\Omega$$

$$R_3 = 39 k\Omega$$

Simplificando el circuito:

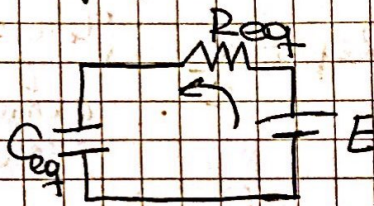

$$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 26,9 k\Omega$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 6,9 \mu F$$

$$E = 45V$$

Entonces: $E = \frac{dQ}{dt} \cdot R_{eq} + \frac{Q}{C_{eq}} \Rightarrow Q = C E [1 - e^{-(t/R_{eq}C)}]$

Además:

$$V_{Ceq} = V_{C1} = V_{C2} = \frac{Q}{C}, \text{ por lo que } V_{C1} = V_{C2} = 45V (1 - e^{-t/26,9k\Omega \cdot 6,9\mu F})$$

$$I_{C1} = \frac{dQ_1}{dt} = C_1 \cdot \frac{dV_{C1}}{dt} = C_1 \cdot \frac{E}{R_{eq} C_{eq}} \cdot e^{-t/R_{eq} C_{eq}}$$

$$I_{C2} = \frac{dQ_2}{dt} = C_2 \cdot \frac{dV_{C2}}{dt} = C_2 \cdot \frac{E}{R_{eq} C_{eq}} \cdot e^{-t/R_{eq} C_{eq}}$$

$V_C \uparrow$

45

