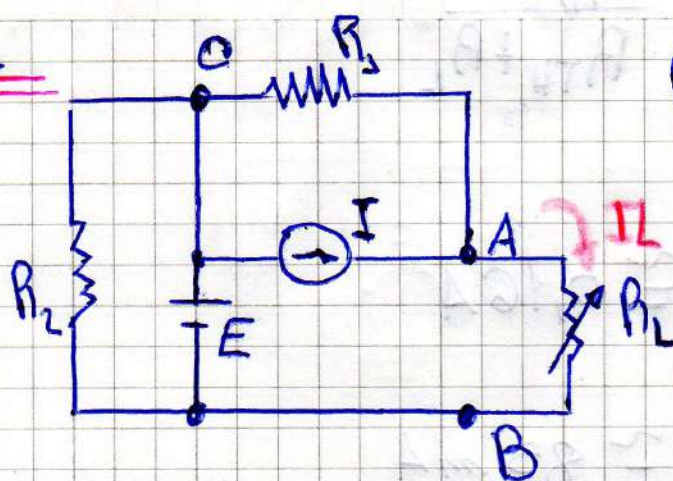


1.b



$$R_1 = 16\Omega$$


$$R_2 = 24\Omega$$

$$R_L: 20\Omega \rightarrow 50\Omega$$

$$E = 2,4V$$


$$I = 0,2A$$

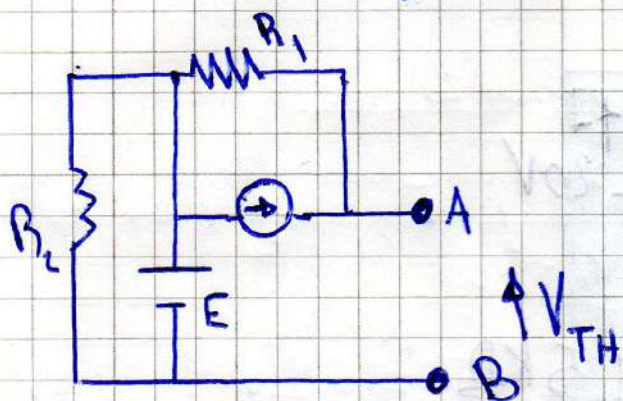Para Hallar I_L V_{TH} teorema de Thévenin.



$$V_{TH} = V_A - V_B$$

Halla la R_{TH}

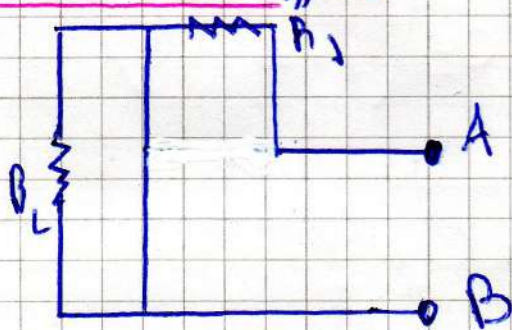

$$R_{TH} = R_1$$

$$R_{TH} = 16\Omega$$

Halla la V_{TH}

Recorrido desde A hasta C $\rightarrow V_C = V_A - V_{R1} = V_A - IR_1$

Recorrido desde B hasta C $\rightarrow V_C = V_B + E$

Sea resto:


$$0 = V_A - V_B - IR_1 - E$$

$$V_{TH} = 5,6V$$

$$V_A - V_B = IR_1 + E$$

$$V_{TH} = IR_1 + E$$

$$V_{TH} = 0,2A(16\Omega) + 2,4V$$

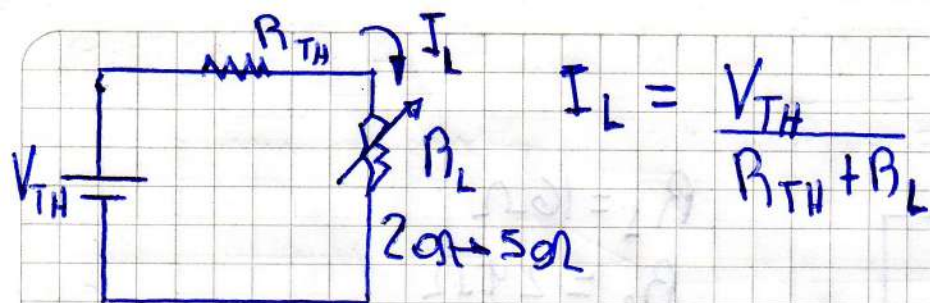


$$I_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L}$$


$$I_{20\Omega} = \frac{5,6V}{16\Omega + 20\Omega} \approx 0,16A$$

$$I_{50\Omega} = \frac{5,6V}{16\Omega + 50\Omega} \approx 85mA$$


Ejercicio 1-d-

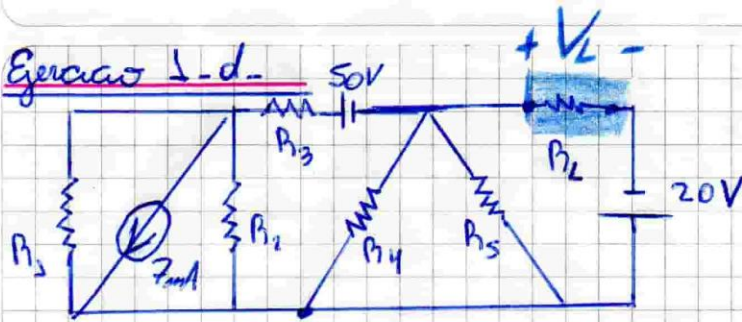

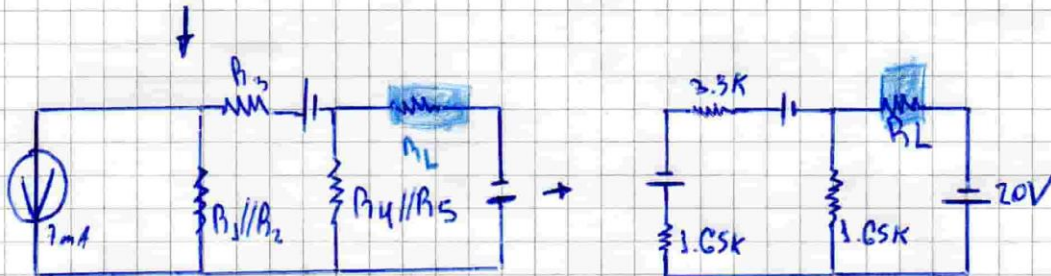
Todos los resistencias son de $3.3\text{K}\Omega$



Si se le da la potencia:

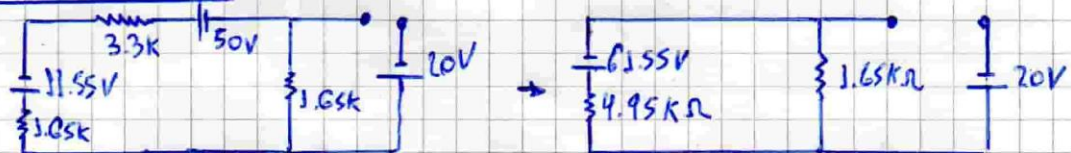

Busco R_{TH} : resistencia fuente

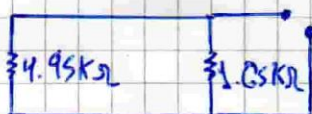


$$R_{TH} = 4.95\text{K}\Omega // 1.65\text{K}\Omega = 1.24\text{K}\Omega$$

Busco V_{TH}


$$V_{TH} = -20\text{V} + 6.155\text{V} \cdot \frac{1.65\text{K}\Omega}{4.95\text{K}\Omega + 1.65\text{K}\Omega} = -4.61\text{V}$$

Circuito equivalente:

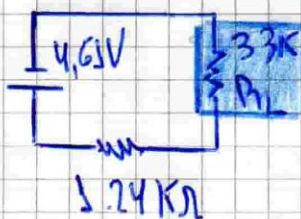


$$V_L = -4.61\text{V} \cdot \frac{3.3\text{K}\Omega}{3.3\text{K}\Omega + 1.24\text{K}\Omega} = -3.35\text{V}$$

Ejercicio 1.e.

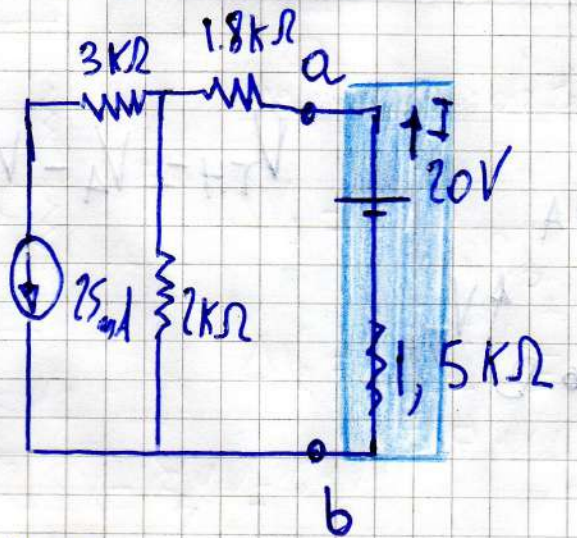


Voy a buscar el T de Norton.

Hallo la R_N

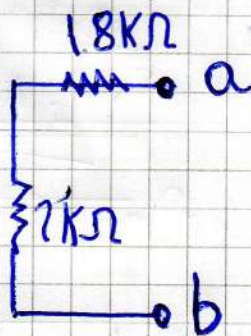

$$R_N = 3.8 \text{ k}\Omega$$

Hallo la I_N

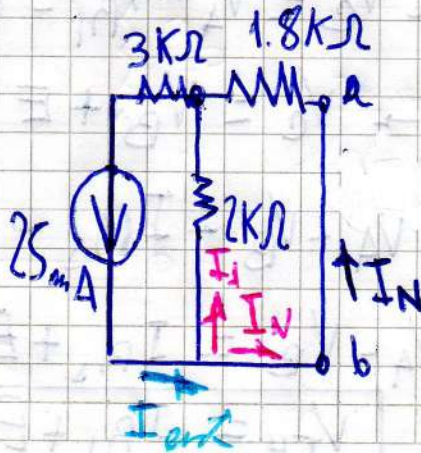


Uso DIVISOR DE CORRIENTE

$$I_N = I_{ent} \cdot \frac{2 \text{ k}\Omega}{1.8 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega}$$

$$I_N = 25 \text{ mA} \cdot \frac{10}{19} = 13.16 \text{ mA}$$

$$I_N = 13.16 \text{ mA}$$

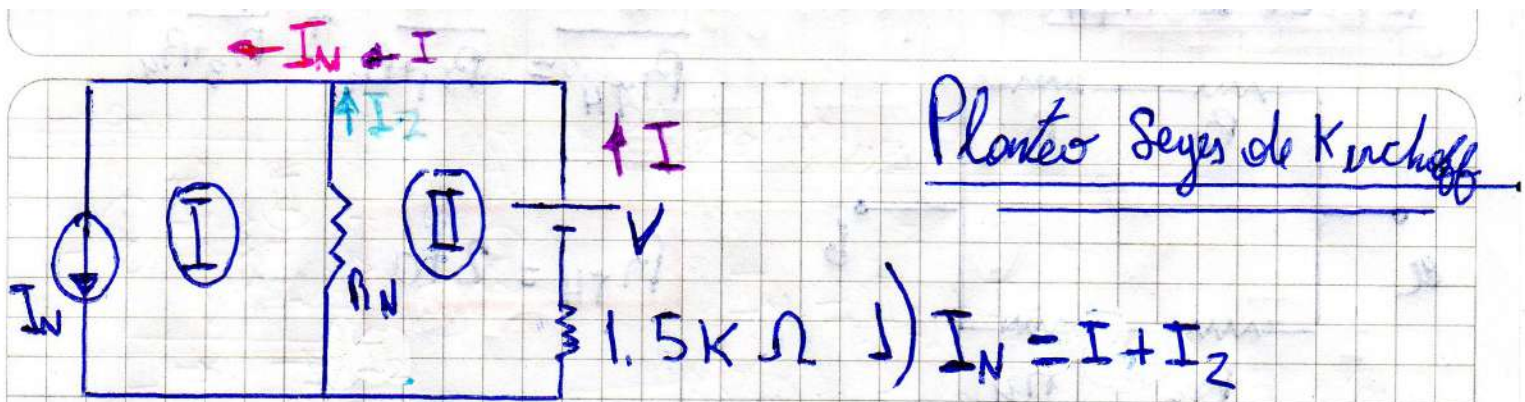

2) ①

$$-1,5k\Omega I + V + I_2 R_N = 0$$


$$-1,5k\Omega \cdot (I) + V + (I_N - I) R_N = 0$$

$$-1,5k\Omega I + 20V + (13,16mA - I) 3,8k\Omega = 0$$


$$+20V + 50V - 5,3k\Omega I = 0$$

$$I = 13,20mA$$


Ejercicio 1-f.

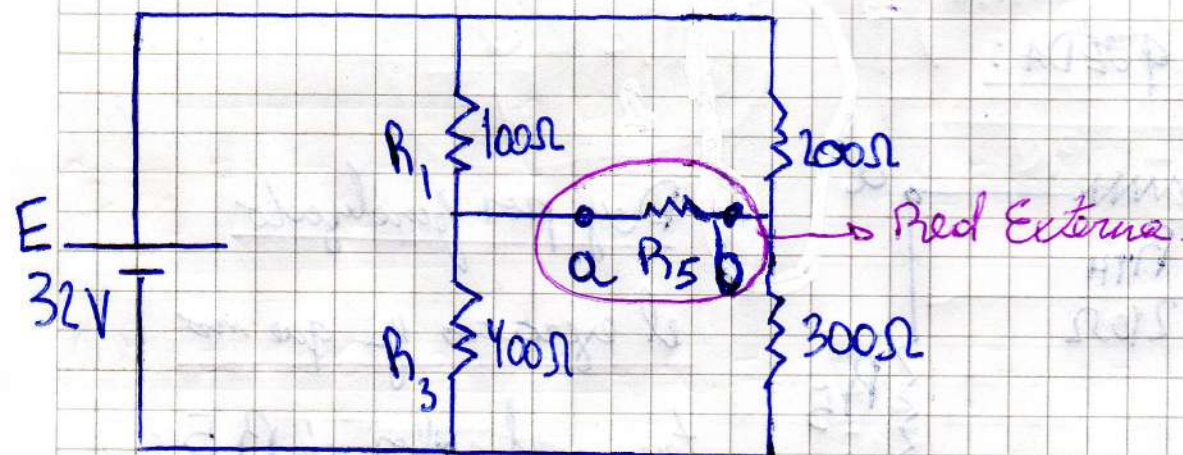

Red lineal activa:

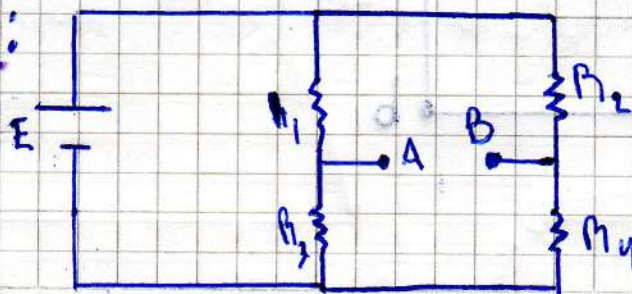


Busco la R_{TH}

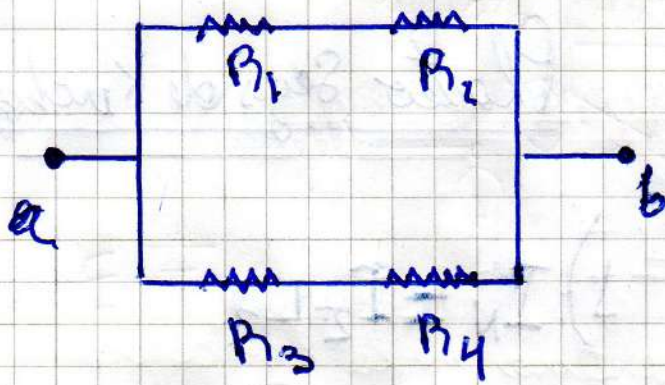

$$\frac{1}{R_{TH}} = \frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4}$$

$$R_{TH} = 210$$

Busco la V_{TH}

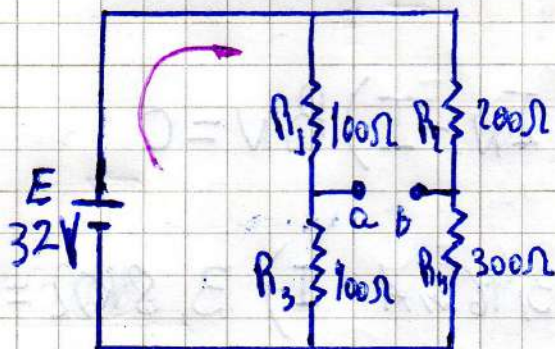

Hay un divisor de tensión


$$\Delta V_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} E = \frac{32}{5} V = 6,4V$$

$$\Delta V_2 = \frac{R_2}{R_2 + R_4} E = \frac{64}{5} V = 12,8V$$

$$V_{TH} = V_a - V_b = 12,8V - 6,4V = 6,4V$$


$$V_{TH} = 6,4V$$

MI CIRCUITO QUEDA:

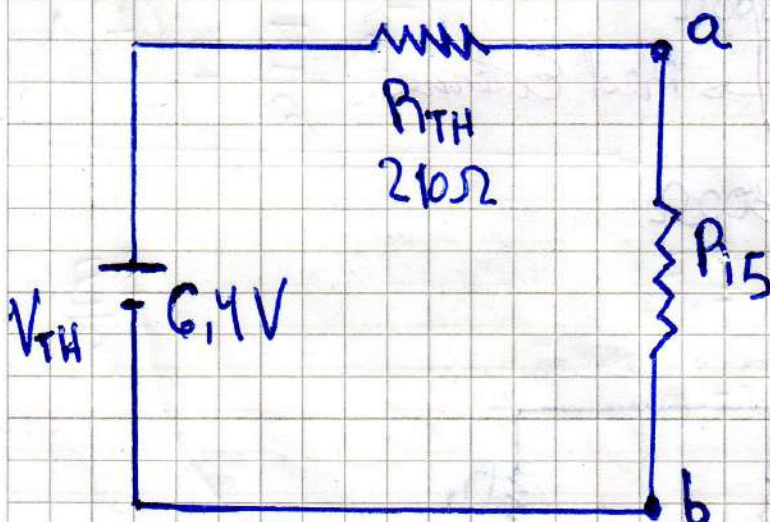


Dej por penúltimo
el ejercicio ya que no
tenemos el valor de R_L .

Ejercicio 1-3

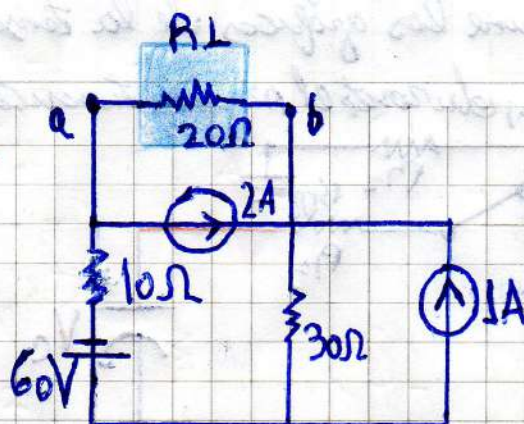


Buque R_{TH} → Posar puentes.

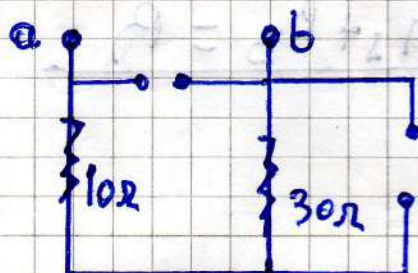

$$R_{TH} = 10\Omega + 30\Omega = 40\Omega$$

Buque V_{TH}

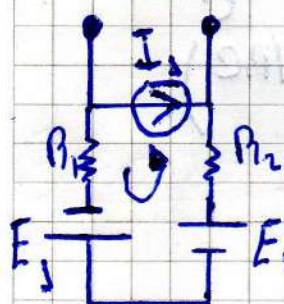Establezco el 0 del potencial en A y uso el equivalente de Norton →



Según de mallas de Kirchhoff:


$$V_{AB} = V_{R1} + V_{R2} + E_1 + E_2$$

$$V_{R1} = I_1 R_1 = 2A \cdot 10\Omega = 20V \quad V_{R2} = 2A \cdot 30\Omega = 60V$$

$$V_{TH} = V_{AB} = 20V + 60V + 60V + 30V \Rightarrow V_{TH} = 170V$$

MI CIRCUITO QUEDA:

USO LEY DE OHM para sacar I_{AL}

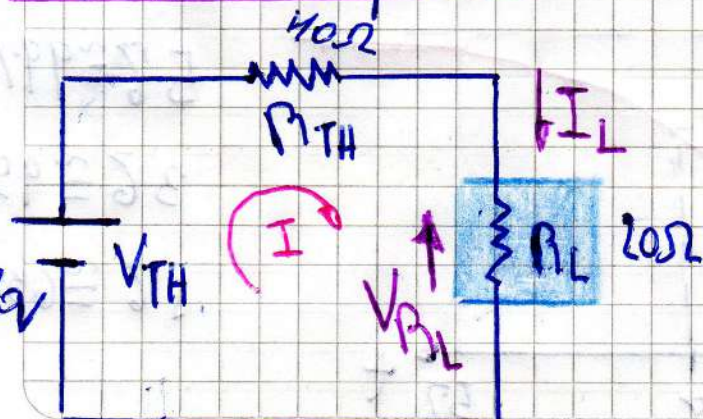

$$170V = I \cdot (40\Omega + 20\Omega)$$

$$I_L = 2,83A$$

$$V_{RL} = 20\Omega \cdot 2,83A = 56,66V$$